

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО СХЕМОТЕХНИКЕ ЭВМ

Вариант	Задание №1				Задание №2 - Счетчики		
	на тему	схема	примеры	цвет	схема	пример	цвет
1	компаратор	рис.1	$5>3; 4=4$	красный	рис.1	5	желтый
2	сумматор	п.4 - послед.	$3+5$	красный	рис.2	11	желтый
3	сумматор	п.4 - парал.	$5+1$	красный	рис.3	7	желтый
4	компаратор	п.4	$3<6; 6=6$	зеленый	рис.4	15	красный
5	сумматор	п.4 - послед.	$2+3$	зеленый	рис.1	13	красный
6	сумматор	п.4 - парал.	$3+2$	зеленый	рис.2	8	красный
7	компаратор	рис.1	$6>2; 2=2$	синий	рис.3	14	коричневый
8	сумматор	п.4 - послед.	$4+3$	синий	рис.4	10	коричневый
9	сумматор	п.4 - парал.	$3+1$	синий	рис.1	2	коричневый
10	компаратор	п.4	$1<6; 1=1$	желтый	рис.2	4	синий
11	сумматор	п.4 - послед.	$2+3$	желтый	рис.3	7	синий
12	сумматор	п.4 - парал.	$3+2$	желтый	рис.4	3	синий
13	компаратор	рис.1	$7>5; 5=5$	коричневый	рис.1	6	зеленый
14	сумматор	п.4 - послед.	$1+4$	коричневый	рис.3	9	зеленый
15	сумматор	п.4 - парал.	$4+1$	коричневый	рис.4	1	зеленый